
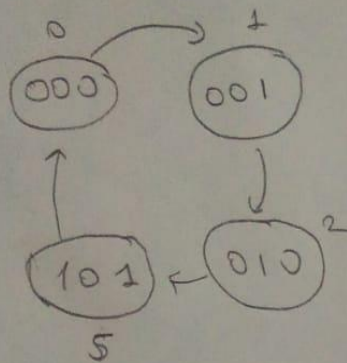


2019510025 \Rightarrow Mod 8 produces 2, 0, 1, 1, 5, 1, 0, 0, 2, 5 and
without repetition it counts 0, 1, 2, 5

a) state Diagram

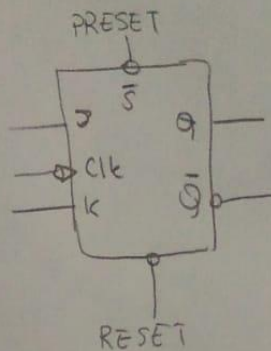

we have to use 3 flip flop.



G_n	G_{n+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

bl state table

[illegible]

c) Karnaugh Map

for J_C

$Q_B Q_A$	00	01	11	10
0			X	1
1	X	X	X	X

$$J_C = Q_B$$

for J_B

$Q_C Q_A$	00	01	11	10
0			X	X
1	X		X	X

$$J_B = Q_A \bar{Q}_C$$

for J_A

$Q_C Q_B$	00	01	11	10
0	1	X	X	1
1	X	X	X	X

$$J_A = 1$$

for K_C

$Q_B Q_A$	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	X	1	X	X

$$K_C = 1$$

for K_B

$Q_C Q_A$	00	01	11	10
0	X	X	X	1
1	X	X	X	X


$$K_B = 1$$

for K_A


$Q_C Q_B$	00	01	11	10
0	X	1	X	X
1	X	1	X	X

$$K_A = 1$$

D) Quartus

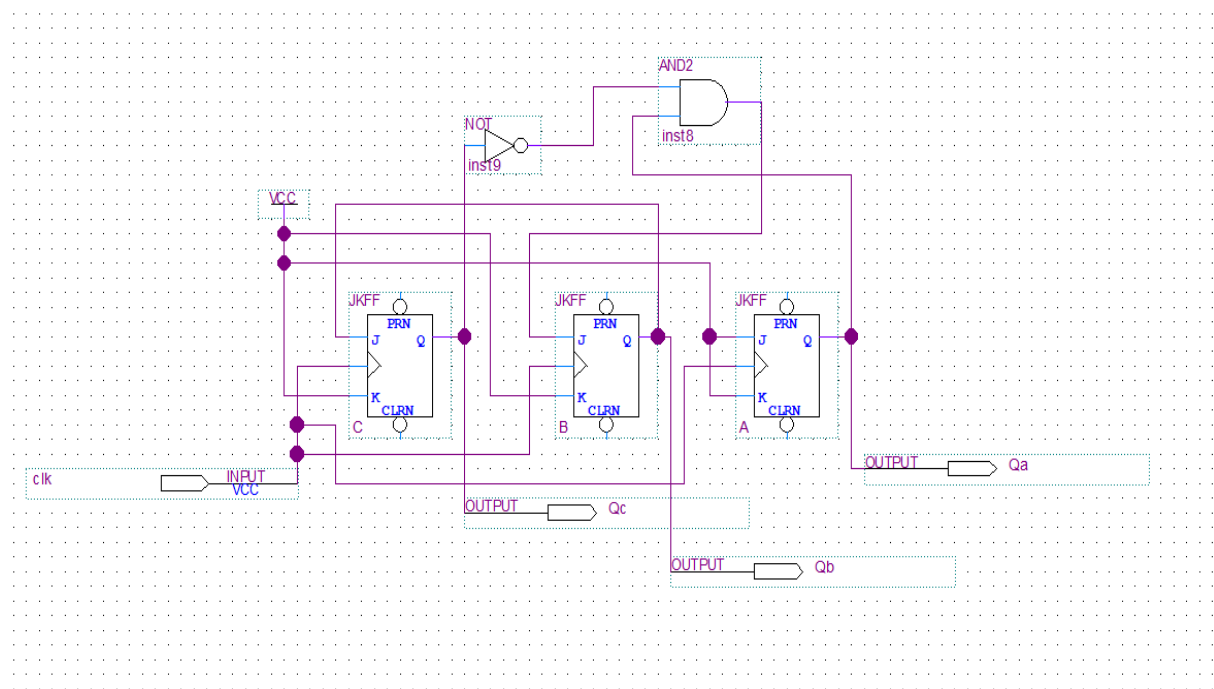


E)Waveform

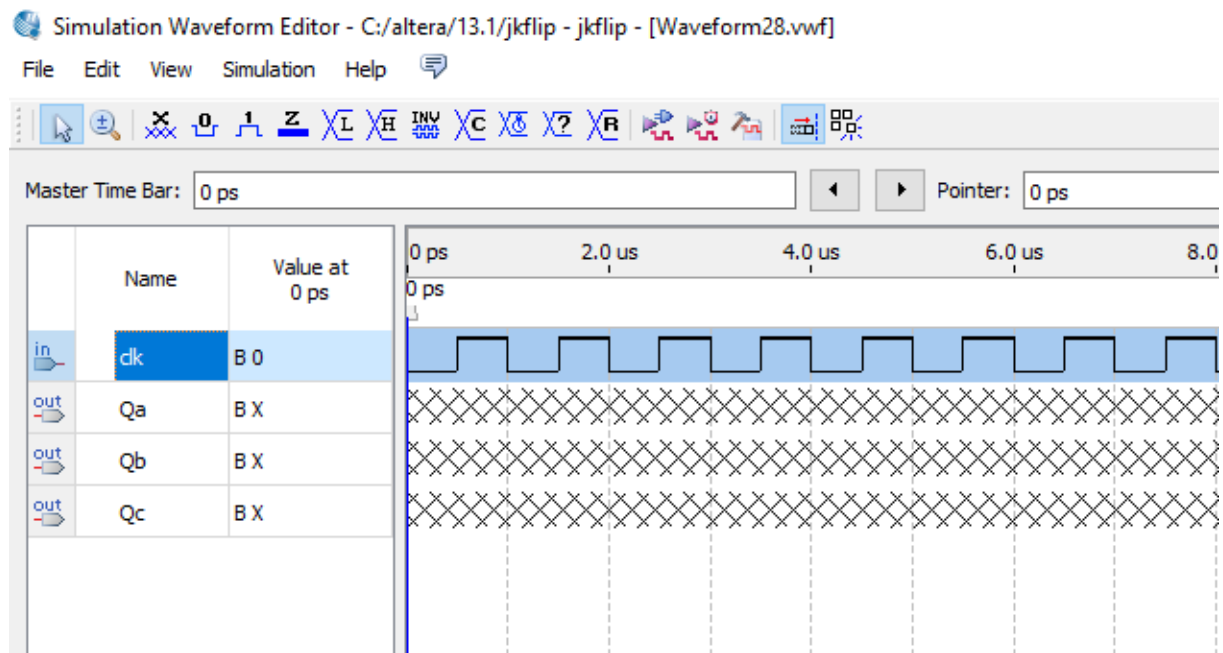

F)Waveform Result

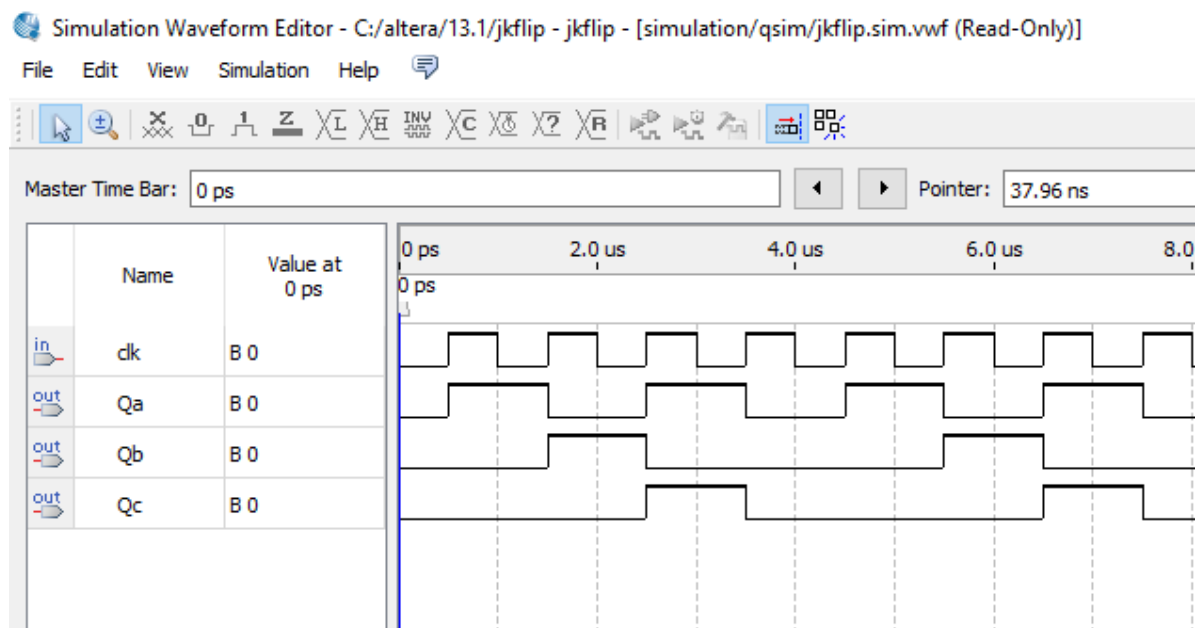The result of the waveform continues 0,1,2,5 without stopping.(respectively)



G) Breadboard

